

# Prestazioni dei Computer

## Tempo di risposta e produttività

- **Tempo di risposta**: latenza, quanto ci vuole per eseguire una operazione.
- **Produttività**: Lavoro totale svolto per unità di tempo.  
In che modo sono influenzati?
- Sostituire il processore con una versione più veloce?
- Aggiungere più processori?

## Tempo di risposta

Cosa determina le prestazioni di un programma?

- **Algoritmi**
  - Determina il numero di **operazioni** eseguite.
- **Linguaggio di programmazione, compilatore, architettura**
  - Determina il numero di **istruzioni macchina** eseguite per operazione.
- **Processore e memoria di sistema**
  - Determinano quanto **veloce** le istruzioni vengono eseguite.
- **Sistemi di I/O** (OS incluso)
  - Determina quanto velocemente le operazioni di I/O sono eseguite.

## Misuriamo il tempo di risposta

**Tempo trascorso:**

- Tempo di risposta totale
  - Elaborazione, I/O, overhead del SO, tempo di inattività.
- **Tempo di CPU** (Clock):
  - Tempo speso elaborando un dato lavoro:
    - Sconti sul tempo di I/O, quote di altri lavori
  - Comprende il tempo CPU dell'utente + tempo CPU del sistema
  - I programmi sono influenzati dalle prestazioni della CPU e del sistema


## CPU Clock

È la frequenza operativa di un processore, cioè la velocità con cui la CPU può eseguire le istruzioni.

$$T = \frac{1}{f}$$

Dove:

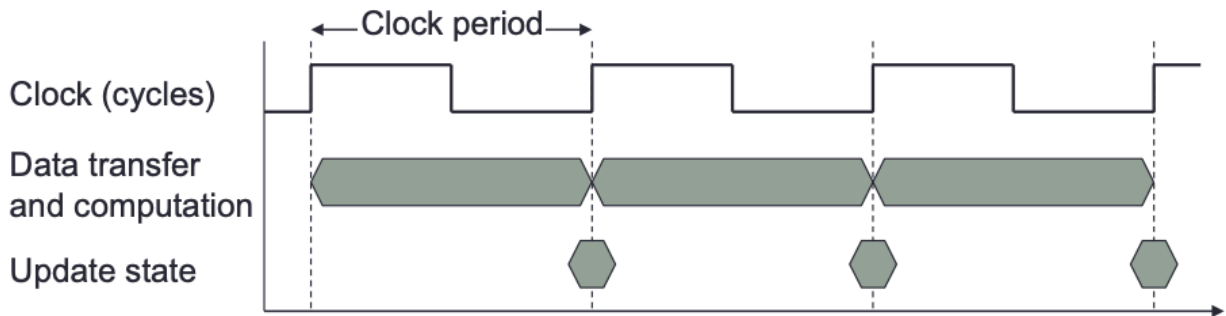- $T$  è il **periodo di clock** (misurato in secondi)
- $f$  è la **frequenza del clock** (misurata in hertz, Hz)



### Esempio:

Se la frequenza del clock della CPU è **2 GHz** (2 miliardi di cicli al secondo), il periodo di clock sarà:

$$T = \frac{1}{2 \times 10^9} = 0,5 \times 10^{-9} = 0,5 \text{ nanosecondi}(ns)$$

Ogni ciclo di clock dura **0,5 nanosecondi**.

$$\text{Clock Rate} = \frac{\text{Clock Cycles}}{\text{CPU Time}}$$

GHz:

$$1GHz = 10^9 Hz$$

**ISA:** Instruction Set Architecture.

Il **conteggio delle istruzioni** per un programma sono determinati dal programma, ISA e compilatore.

Il numero medio di **cicli per istruzione** (CPI), sono determinati dall'hardware della CPU. Se istruzioni differenti hanno CPI differenti, il CPI medio è influenzato dal mix di istruzioni.

### Esempio:

- Computer A: Cycle Time =  $250ps$ ,  $CPI = 2.0$
- Computer B: Cycle Time =  $500ps$ ,  $CPI = 1.2$
- ISA identico

Quale è più veloce? Di quanto?

$$\begin{aligned} \text{CPU Time}_A &= \text{Instruction Count} \times \text{CPI}_A \times \text{Cycle Time}_A \\ &= 1 \times 2.0 \times 250ps = 1 \times 500ps \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CPU Time}_B &= \text{Instruction Count} \times \text{CPI}_B \times \text{Cycle Time}_B \\ &= 1 \times 1.2 \times 500ps = 1 \times 600ps \end{aligned}$$

A è più veloce, di quanto?

$$\frac{\text{CPU Time}_B}{\text{CPU Time}_A} = \frac{1 \times 600ps}{1 \times 500ps} = 1.2$$

A è 1.2 volte più veloce di B.

Se classi di istruzione diverse richiedono un numero diverso di cicli:

$$\text{Clock Cycles} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \times \text{Instruction Count}_i)$$

Media pesata dei CPI:

$$\text{CPI} = \frac{\text{Clock Cycles}}{\text{Instruction Count}} = \sum_{i=1}^n \left( \text{CPI}_i \times \underbrace{\frac{\text{Instruction Count}_i}{\text{Instruction Count}}}_{\text{Relative frequency}} \right)$$

Class	A	B	C
CPI for class	1	2	3
IC in sequence 1	2	1	2
IC in sequence 2	4	1	1

■ Sequence 1: IC = 5

- Clock Cycles  
 $= 2 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 3$   
 $= 10$

- Avg. CPI =  $10/5 = 2.0$

■ Sequence 2: IC = 6

- Clock Cycles  
 $= 4 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3$   
 $= 9$

- Avg. CPI =  $9/6 = 1.5$

**IPC:** Istruzioni per ciclo:

$$\text{IPC} = \frac{\text{Instruction Count}}{\text{Clock Cycle}} = \frac{1}{\text{CPI}}$$

**RIASSUMENDO:**

$$\text{CPU Time} = \frac{\text{Instructions}}{\text{Program}} \times \frac{\text{Clock Cycles}}{\text{Instruction}} \times \frac{\text{Seconds}}{\text{Clock Cycle}}$$

## Power Trends

Nella tecnologia **CMOS IC**:

$$\text{Power} = \text{Capacitive load} \times \text{Voltage}^2 \times \text{Frequency}$$

## Rappresentazione dell'informazione

### Rappresentazione binaria

Tutta l'informazione interna ad un computer è codificata con sequenze di due soli simboli: 0 e 1. L'unità elementare di informazione si chiama *bit* (da *binary digit*).

**Byte:** 8 bit.

**Word:** sequenza di 32, 64, ... bits (4, 8, ... *Bytes*)

## Sistema decimale posizionale (1)

La rappresentazione di un numero intero in base 10 è una sequenza di cifre scelte fra l'insieme  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ .

Il valore di una rappresentazione è dato da:

*Parte intera:*

$$a_N \cdot 10^N + a_{N-1} \cdot 10^{N-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0 +$$

*Parte frazionaria:*

$$a_{-1} \cdot 10^{-1} + a_{-2} \cdot 10^{-2} + a_{-3} \cdot 10^{-3} + \dots$$

## Sistema decimale posizionale (2)

$$\begin{aligned} 253 &= 2 \times 100 + 5 \times 10 + 3 \times 1 \\ &= 2 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 3 \times 10^0 \end{aligned}$$

## Notazione in base 2 (1)

La rappresentazione di un numero intero in base 2 è una sequenza di cifre scelte fra  $\{0, 1\}$  :

*Parte intera:*

$$a_N \cdot 2^N + a_{N-1} \cdot 2^{N-1} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0 +$$

*Parte frazionaria:*

$$a_{-1} \cdot 2^{-1} + a_{-2} \cdot 2^{-2} + a_{-3} \cdot 2^{-3} + \dots$$

## Notazione in base 2 (2)

$$110 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 4 + 2 + 0 = 6$$

## Conversione di interi: Base 10 -> Base 2

	<b>/ 2</b>	<b>/ 2</b>	<b>/ 2</b>	<b>/ 2</b>	
es.:	13	6	3	1	0
		1	0	1	1

Quozienti

Resti

$$13_{10} = (\mathbf{1101})_2$$

La rappresentazione dei numeri all'interno di un computer

Gli interi positivi si rappresentano usando 4 o 8 byte.

## Notazione

MSB (Most Significant Bit)

LSB (Least Significant Bit)

00110010



- Se uso 4 byte (32 bit) posso rappresentare tutti i numeri da 0 a  $2^{32} - 1$ .

## Numeri relativi

- **Modulo e segno**
  - Prima cifra 0 -> +
  - Prima cifra 1 -> -

$$+2 \leftrightarrow 010 \text{ e } -2 \leftrightarrow 110$$

## Complemento a due

Esempio con 4 bit:

Partiamo da  $+5 = 0101(4 + 1)$

1. si invertono gli 1 con gli 0: 1010
2. si aggiunge 1:  $1011 = -5$

$$\begin{aligned} 1010 + 1 &= 1011 = -5 \\ -1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= -8 + 0 + 2 + 1 = -5 \end{aligned}$$

## Conversione in base 8 da base 2

$$111000110101_2$$

In base 8:

$$\underbrace{111}_7 \underbrace{000}_0 \underbrace{110}_6 \underbrace{101}_5 = 7065_8$$

In base 16:

$$\underbrace{1110}_{E} \underbrace{0011}_{3} \underbrace{0101}_{5} = E35_{16}$$

## BCD (Binary-Coded Decimal)

Si codificano in binario (4 bit) le singole cifre decimali.

254:

$$\underbrace{0010}_2 \underbrace{0101}_5 \underbrace{0100}_4$$

## Rappresentazione in virgola fissa

Riservo  $X$  bit per la parte frazionaria.

Es:

$$\begin{aligned} 101.01 &= 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 = 5,25 \end{aligned}$$

**Problemi:**

- *Overflow*
  - quando si sale al di sopra del massimo numero rappresentabile.
- *Underflow*
  - quando si scende al di sotto del minimo numero rappresentabile.

## Rappresentazione in virgola mobile

Quando lavoro con *numeri molto piccoli* uso tutti i bit disponibili per rappresentare le cifre dopo la virgola.

Quando lavoro con *numeri molto grandi* le uso tutte per rappresentare le cifre in posizioni elevate.

- Ogni numero  $N$  è rappresentato da una coppia (*mantissa*  $M$ , *esponente*  $E$ ) con il seguente significato

$$N = M \times 2^E$$

Esempio in base 10, con 3 cifre per la mantissa e 2 cifre per l'esponente:

$$349\,000\,000\,000 = 3.49 \times 10^{11}$$

con la coppia (3.49, 11) perché  $M = 3,49$  e  $E = 11$ .

$$0.000\,000\,002 = 2.0 \times 10^{-9}$$

con la coppia (2.0, -9) perché  $M = 2.0$  e  $E = -9$ .


## Standard IEEE 754

Si specificano 3 parametri:

- $P$ : precisione o numero di bit che compongono la mantissa.
- $E_{max}$ : esponente massimo.
- $E_{min}$ : esponente minimo.

Per la **precisione singola** (32 bit):

 - $P = 23, E_{max} = 127$  e  $E_{min} = -126$
- 1 bit di *segno*; 8 bit *esponente*



- La mantissa viene normalizzata scegliendo l'esponente in modo che sia sempre nella forma  $1, xxx \dots$
- L'esponente è *polarizzato*, ovvero ci si somma  $E_{max}$  - costante di polarizzazione o **bias**

Esempio:

$$0.15625_{(10)} = \frac{1}{8} + \frac{1}{32} = 2^{-3} + 2^{-5} = 0.00101_{(2)}$$

**Normalizzazione** della mantissa:

$$0.00101_{(2)} = 1.01_{(2)} \times 2^{-3}$$

- *Parte frazionaria della mantissa*:  $.01_{(2)}$
- *Esponente*:  $-3$
- *Esponente polarizzato*:  $-3 + 127 = 124$

Per la **precisione doppia** (64 bit)

- $P = 52, E_{max} = 1023, E_{min} = -1022$
- 1 bit *segno*; 11 bit *esponente*
- *Parte frazionaria della mantissa*:  $.01_{(2)}$
- *Esponente*:  $-3$
- *Esponente polarizzato*:  $-3 + 1023 = 1020$

...

...

...

## Introduzione alle Reti Logiche

### Reti logiche

Sistema digitale avente  $n$  segnali binari di ingresso ed  $m$  segnali binari di uscita.

I segnali sono rigorosamente binari (0/1).




I segnali sono grandezze funzioni del tempo


$$X = \{x_{n-1}(t), \dots, x_0(t)\}$$
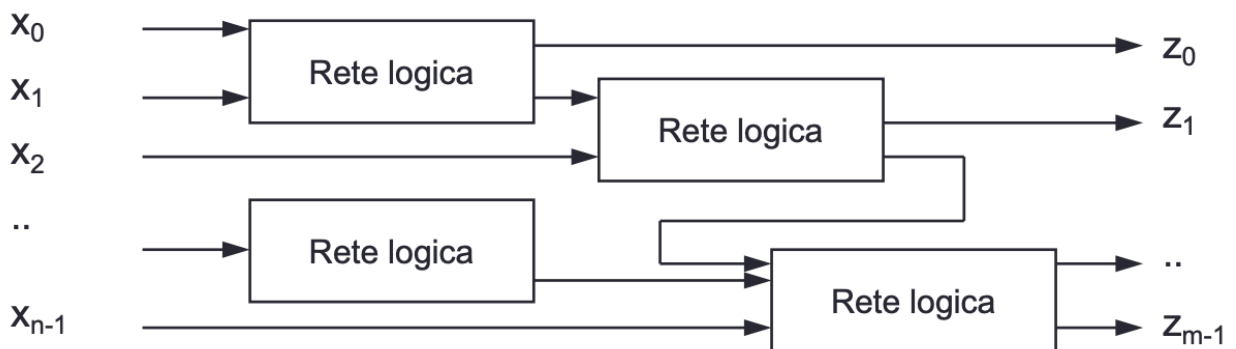
## Proprietà delle reti logiche

- **Interconnessione:** l'interconnessione di più reti logiche, aventi per ingresso segnali esterni o uscite di altre reti logiche e per uscite segnali di uscita esterne o ingressi di altre reti logiche, è ancora una rete logica.



 - **Decomposizione:** una rete logica complessa può essere decomposta in reti logiche più semplici.
- **Decomposizione in parallelo:** una rete logica a  $m$  uscite può essere decomposta in  $m$  reti logiche ad 1 uscita, aventi ingressi condivisi.



## Reti combinatorie

- ogni segnale di uscita dipende solo dai valori degli ingressi in quell'istante.
- senza memoria, *non ha stato*, non ricorda gli ingressi precedenti, *transitori* a parte, basta conoscere gli ingressi in un istante per sapere esattamente quali saranno tutte le uscite nel medesimo istante.

### Esempio:


Conversione di valori BCD su display a sette segmenti:

- Progettare una rete logica che permette la visualizzazione su un display a sette segmenti di un valore in codice BCD.
- **Codifica BCD:** impiego di 4 cifre binarie per la rappresentazione di un numero decimale da 0 a 9.



15	decimale
1111	binario
0001 0101	<i>BCD</i>

 L'uscita  $Z = \{a, b, \dots, g\}$  dipende in ogni istante dalla configurazione degli ingressi  $\{x_3, x_2, x_1, x_0\}$ .



## Descrizione reti combinatorie

- **Tabelle di verità:** associa le possibili combinazioni degli ingressi alle corrispondenti configurazioni delle uscite e indica il comportamento della rete logica.
  - Se la rete combinatoria ha  $n$  ingressi e  $m$  uscite, allora la tabella di verità ha  $(n + m)$  colonne e  $2^n$  righe.
  - **COMPLETAMENTE SPECIFICATE:** se ogni valore della tabella assume il valore logico di vero o falso.
  - **NON COMPLETAMENTE SPECIFICATE:** se contengono condizioni di indifferenza. Si verifica in due casi:
    - se alcune configurazioni di ingressi sono vietate.
    - se le uscite sono indifferenti per alcune configurazioni di ingresso.

## Funzioni combinatorie e gate elementari

Le reti logiche combinatorie sintetizzano funzioni combinatorie.


Per ogni  $n$ , è finito il numero di funzioni combinatorie di  $n$  variabili di ingresso. Alcune funzioni

## Funzioni di 1 sola variabile indipendente

- AND
- OR
- EXOR
- NOR
- EXNOR
- NAND

$$\text{N.conf} = 2^{2n}$$

 - **HALF ADDER**, un sommatore senza riporto in ingresso.




- ogni segnale di uscita dipende dai valori degli ingressi in quell'istante *E* dai valori che gli ingressi hanno assunto negli istanti precedenti.
- rete con memoria, *ha stato*, è una rete in cui l'uscita cambia in funzione del cambiamento dell'ingresso e della specifica configurazione interna in quell'istante (*STATO*). Lo stato riassume la sequenza degli ingressi precedenti.
- Per sapere l'uscita in un certo istante ho due possibilità:
  - Mi ricordo *TUTTI* gli ingressi che si sono presentati alla rete dalla sua accensione.
  - Memorizzo uno *STATO* del sistema, che riassume in qualche modo tutti gli ingressi precedenti al fine di valutare il valore delle uscite.
 
### Esempio:

Progettare la rete logica di gestione di un ascensore:

- La rete ha tre uscite *UP*, *DW* e *O*. *UP*, *DW* indicano le direzioni su e giù mentre *O* vale 1 se la porta deve essere aperta e 0 altrimenti. La rete ha come ingresso due segnali che indicano il piano  $\{0, 1, 2, 3\}$  corrispondente al tasto premuto. Per calcolare l'uscita è necessario conoscere il piano corrente che indica lo stato interno.



## Algebra di Boole

L'algebra di Boole è un sistema matematico che descrive funzioni di variabili binarie: è composto da:

- un insieme di simboli  $B = \{0, 1\}$
- un insieme di operazioni  $O = \{+, \cdot, '\}$ 
  - $+$  somma logica (*OR*)
  - $\cdot$  prodotto logico (*AND*)
  - $'$  complementazione (*NOT*)
- un insieme  $P$  di postulati (assiomi).

**Proprietà di chiusura:** per ogni  $a, b \in B$ :

$$\begin{aligned} a + b &\in B \\ a \cdot b &\in B \end{aligned}$$

**Costanti** dell'algebra: i simboli 0 e 1.

**Variable:** un qualsiasi simbolo che può essere sostituito da una delle due costanti.

Un **espressione** secondo l'algebra di Boole è una stringa di elementi di  $B$  che soddisfa una delle seguenti regole:


- una costante è un'espressione;
- una variabile è un'espressione;
- se  $X$  è un'espressione allora il complemento di  $X$  è un'espressione;
- se  $X, Y$  sono espressioni allora la somma logica di  $X$  e  $Y$  è un'espressione;
- se  $X, Y$  sono espressioni allora il prodotto logico di  $X$  e  $Y$  è un'espressione.

Ogni **espressione** di  $n$  variabili descrive una funzione completamente specificata che può essere valutata attribuendo ad ogni variabile un valore assegnato.


## Analisi di uno schema logico

Dallo schema logico tramite le espressioni è possibile ricavare il comportamento di una rete logica.

 **Esercizio:** Eseguire l'analisi del seguente schema



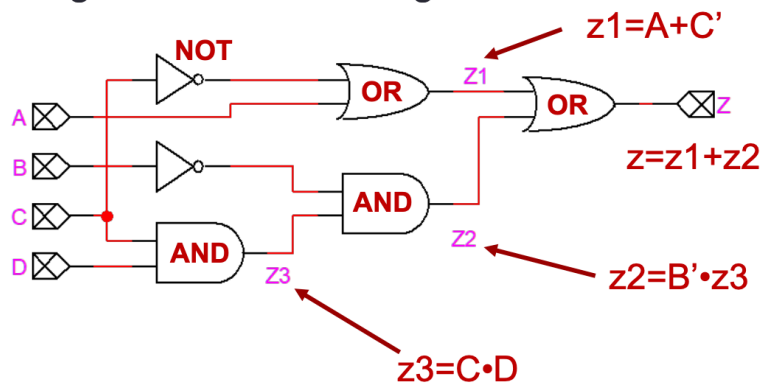**Esercizio:** Eseguire l'analisi del seguente schema



$$\begin{aligned}
 z &= z1 + z2 \\
 z1 &= A + C' \\
 z2 &= B' \cdot z3 \\
 z3 &= C \cdot D \\
 \downarrow \\
 z &= z1 + z2 \\
 z1 &= A + C' \\
 z2 &= B' \cdot C \cdot D \\
 \downarrow \\
 z &= A + C' + B' \cdot C \cdot D
 \end{aligned}$$

## Teoremi dell'algebra di Boole

### Principio di dualità:

- ogni espressione algebrica presenta una forma **duale** ottenuta scambiando l'operatore **OR** con **AND**, la costante 0 con la costante 1 e mantenendo i letterali invariati.
- ogni proprietà vera per un'espressione è vera anche per la sua **duale**.
- il principio di dualità è indispensabile per trattare segnali attivi alti e segnali attivi bassi.

- Logica negativa

- Logica positiva

### Teorema di Identità:

$$(T1) X + 0 = X \quad (T1') X \cdot 1 = X$$

### Teorema di Elementi nulli:

Utili nella sintesi di reti logiche: gli elementi nulli permettono di "lasciar passare" un segnale di ingresso in determinate condizioni.

$$(T2) X + 1 = 1 \quad (T2') X \cdot 0 = 0$$

### Idempotenza:

$$(T3) X + X = X \quad (T3') X \cdot X = X$$

### Involuzione:

$$(T4) (X')' = X$$

**Complementarietà:**

$$(T5) X + X' = 1 \quad (T5') X \cdot X' = 0$$

**Proprietà commutativa:**

$$(T6) X + Y = Y + X \quad (T6') X \cdot Y = Y \cdot X$$

**Proprietà associativa:**

$$(T7) (X + Y) + Z = X + (Y + Z) = X + Y + Z$$

$$(T7') (X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z) = X \cdot Y \cdot Z$$

**Proprietà di assorbimento:**

$$(T8) X + X \cdot Y = X \quad (T8') X \cdot (X + Y) = X$$

**Proprietà distributiva:**

$$(T9) X \cdot Y + X \cdot Z = X \cdot (Y + Z) \quad (T9') (X + Y) \cdot (X + Z) = X + Y \cdot Z$$

**Proprietà della combinazione:**

$$(T10) (X + Y) \cdot (X' + Y) = Y \quad (T10') X \cdot Y + X' \cdot Y = Y$$

**Proprietà del consenso:**

$$(T11) (X + Y) \cdot (X' + Z) \cdot (Y + Z) = (X + Y) \cdot (X' + Z)$$

$$(T11') X \cdot Y + X' \cdot Z + Y \cdot Z = X \cdot Y + X' \cdot Z$$

**Teorema di De Morgan:**

$$(T12) (X + Y)' = (X' \cdot Y') \quad (T12') (X \cdot Y)' = (X' + Y')$$


generalizzabile per  $n$  variabili.

## Parità

- I *codici rilevatori d'errori* sono codici in cui è possibile rilevare se sono stati commessi errori nella trasmissione.
- *Codici ridondanti*: in cui l'insieme dei simboli dell'alfabeto è minore dell'insieme di configurazioni rappresentabili col codice.
- *Codici con bit di parità*: alla codifica binaria si aggiunge un bit di parità.
- **Parità pari**: rende pari il numero di 1 presenti nella parola.
- **Parità dispari**: rende dispari il numero di 1 presenti nella parola.

 **Esempio:**

Vogliamo trasmettere il dato a **8 bit**:  $n = 46 \rightarrow 00101110$ , la sua parità **pari**  $\rightarrow 0$ .



- Supponiamo un errore di trasmissione durante la scrittura in memoria così che il numero memorizzato sia 001011000.
- Quando il dato viene riletto ed utilizzato viene fatto il check di parità e si verifica che quel numero non è ammissibile per la codifica binaria con parità pari **perché la somma dei bit a 1 è dispari**.

## Sintesi di reti logiche combinatorie

La più semplice rappresentazione delle funzioni Booleane è attraverso la **forma canonica**, che può essere ottenuta da qualsiasi rete logica combinatoria.

### Forma canonica SP

Somma di prodotti:

**Teorema**: una funzione di  $n$  variabili può essere rappresentata in un solo modo come somme di prodotti di  $n$  variabili (**mintermini**).

- **Mintermine**: prodotto logico di  $n$  letterali.
- Da ogni tabella si deriva la forma SP, prendendo in **OR** tutti i mintermini corrispondenti alle righe in cui l'uscita vale 1, in cui ogni variabile è in forma diretta se nella colonna appare il valore 1 ed in forma complementata se 0.

Indipendentemente dalla complessità della rete logica da realizzare, la rete logica ottenuta dalla forma canonica è una rete molto veloce, in quanto composta da soli due livelli e mezzo (livello dei not).

r	a	b	S	R	
0	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	r'ab
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	ra'b
1	1	0	0	1	rab'
1	1	1	1	1	rab

$$R = r'ab + ra'b + rab' + rab$$

### Forma canonica PS

Prodotto di somme:

**Teorema**: una funzione di  $n$  variabili può essere rappresentata in un solo modo come prodotto di

somme di  $n$  variabili (*maxtermini*).

- **Maxtermine**: somma logica di  $n$  letterali.
- Da ogni tabella si deriva la forma PS, prendendo in **AND** tutti i maxtermini corrispondenti alle righe in cui l'uscita vale 0, in cui ogni variabile è in forma diretta se nella colonna appare il valore 0 ed in forma complementata se 1.

r	a	b	S	R	
0	0	0	0	0	$(r+a+b)$
0	0	1	1	0	$(r+a+b')$
0	1	0	1	0	$(r+a'+b)$
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	$(r'+a+b)$
1	0	1	0	1	
1	1	0	0	1	
1	1	1	1	1	

Dalla tabella precedente:

- $R = (r + a + b)(r + a + b')(r + a' + b)(r' + a + b)$

## Funzioni non completamente specificate

(o **funzioni booleane incompletamente specificate**)

Se le uscite hanno condizioni di *indifferenza*.

x1	x2	Output
0	0	1
0	1	-
1	0	0
1	1	-

## Sintesi e minimizzazione

**Sintesi** di reti logiche combinatori:

1. descrizione mediante tabella della verità
2. sintesi della espressione canonica SP o PS
3. corrispondenza 1 a 1 con schema logico

Normalmente una rete logica si dice in forma minima per indicare il minor numero di livelli e, a parità di livelli, il minor numero di gate e di ingressi dei gate.

**Tecniche di minimizzazione:**

- minimizzazione con manipolazione algebrica
- minimizzazione manuale (k-mappe)
- minimizzazione con algoritmi CAD o software appositi (Logisim)

Perché minimizzare?

Perché le forme canoniche richiedono troppi gate, troppo consumo di area.

## Mappe

Rappresentazione più compatta della tabella di verità, tramite matrici.


Le *righe* indicano tutte le possibili configurazioni di un sottoinsieme delle variabili di ingresso e le *colonne* tutte le configurazioni delle variabili.

Il valore nelle celle indica il valore dell'uscita nella configurazione corrispondente.

## Mappe di Karnaugh

$x_3x_2$ $x_1x_0$	$x_3x_2$			
	00	01	10	11
00	1	0	1	-
01	0	1	1	-
10	1	1	1	-
11	1	1	-	-

 Le mappe vanno viste come «arrotolate» su se stesse. La prima riga risulta «adiacente» all'ultima riga. Stessa cosa per le colonne.



## Minimizzazione con mappe di Karnaugh

Ogni casella della mappa è adiacente a caselle corrispondenti a *mintermini* (*maxtermini*) aventi distanza di Hamming unitaria dal *mintermine* (*maxtermine*) corrispondente alla casella considerata.

$$F = AB' + AB = A(B + B') = A \quad \text{proprietà distributiva}$$

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	1



A	B	Output
1	1	1

	0	1
0	0	1
1	0	1

## Raggruppamenti rettangolari

Si dice **raggruppamento rettangolare** di ordine  $p$  una parte di una mappa a  $n$  variabili costituita da  $2^p$  elementi (con  $p \leq n$ ) tali da avere  $n - p$  coordinate uguali fra loro, e di far assumere alle restanti  $p$  coordinate tutte le possibili configurazioni.

Ogni raggruppamento ha all'interno  $p$  celle adiacenti.

RR ordine 0  $\rightarrow$  1 cella

RR ordine 1  $\rightarrow$  2 cella

RR ordine 2  $\rightarrow$  4 cella

	$x_3x_2$	00	01	11	10
00		1	0	-	1
01		0	1	-	1
11		1	1	-	1
10		1	1	-	-

Un Raggruppamento Rettangolare (**RR**) nel quale la funzione assume sempre valore 1 si dice **implicante** della funzione.

In modo duale, un **RR** nel quale la funzione assume sempre valore 0 si dice **implicato** della funzione.

- Si dice **copertura degli 1** un insieme di implicanti che contengono tutti gli 1 della funzione ed indifferenze.
- Un implicante non contenuto in nessun implicante di dimensioni maggiori prende il nome di **implicante primo**.
- **Implicanti essenziali**: un implicante primo contenente almeno un mintermine non contenuto in nessun altro implicante primo
- Ogni implicante essenziale deve essere contenuto nella **somma minima**. Vale il duale per gli implicati.

Una **copertura di 1** indica una forma SP.

Una **copertura di 0** indica una forma PS.

## Complessità - Velocità

Per valutare la complessità di una rete logica in termini di complessità e velocità si utilizzano 3 indicatori:

- $N_{gate}$  = numero di gate,
- $N_{conn}$  = numero di connessioni,
- $N_{casc}$  = numero massimo di gate disposti in cascata

**Complessità:** funzione *crescente* di  $N_{gate}$ ,  $N_{conn}$

**Velocità di elaborazione:** funzione *decrescente* di  $N_{casc}$

## Forme normali e minime

Una espressione si dice:

- **normale SP** se è data dalla somma di prodotti non necessariamente di  $n$  variabili.
- **normale PS** se è data dal prodotto di somme non necessariamente di  $n$  variabili.

Una espressione normale è equivalente alla forma canonica ma minimizzata.

## Sintesi minima

(di costo minimo)

- minor numero di livelli
  - minimo numero di gate
  - minimo numero di connessioni
- l'espressione **minima normale** e non ridondante si ottiene con una *copertura* usando il **numero minimo di RR di ordine massimo**.
- **Ordine massimo:** minor numero di ingressi
  - **Minimo numero di RR:** minimo numero di gate
  - Forma normale **irridondante**: solo implicazioni essenziali
- Forma minima PS ed SP** sono diverse.

## Sintesi di reti combinatorie complesse

Esistono tecniche ed algoritmi per la sintesi automatica a più livelli:

- *Manipolazione algebrica*, ad esempio usando sistematicamente la proprietà distributiva.
- *Algoritmi di sintesi logica*.
- *CAD tools*.
- *Metodi empirici*.